

# МИКРОСХЕМЫ СЕМЕЙСТВА SPS ФИРМЫ SAMSUNG

**Александр Майстренко**


*Российская силовая сеть одолела еще один барьер: появился спрос на микросхемы для источников питания семейства SPS фирмы SAMSUNG. Статья знакомит мастеров ремонта с параметрами микросхем этого семейства и особенностями их работы в источниках питания телевизоров и мониторов.*

Постоянно растущие требования повышения надежности, миниатюризации, уменьшения веса, энергопотребления и стоимости бытовой электронной аппаратуры заставляют разработчиков предлагать новые схемные и технологические решения при создании микросхем для импульсных источников питания (ИП). Одним из таких продуктов является семейство микросхем SPS (SAMSUNG POWER SWITCH), использующее передовые технологии и с недавних пор применяемое в широком диапазоне силовой электроники.

В корпусе SPS размещены сразу два полупроводниковых кристалла: ШИМ-регулятор, имеющий многочисленные дополнительные функции и мощный полевой транзистор с выводом датчика тока стока – SFET. К достоинствам SPS можно отнести следующие характеристики семейства:

- тепловая защита;
- защита от превышения и понижения напряжения питания;
- защита от перегрузки по току и короткого замыкания;
- встроенный генератор;
- функция мягкого старта;
- возможность внешней синхронизации.

Микросхемы выпускаются в корпусах TO 220F-4L и TO 3P-5L, внешний вид и цоколевка которых приведены на рис. 1.

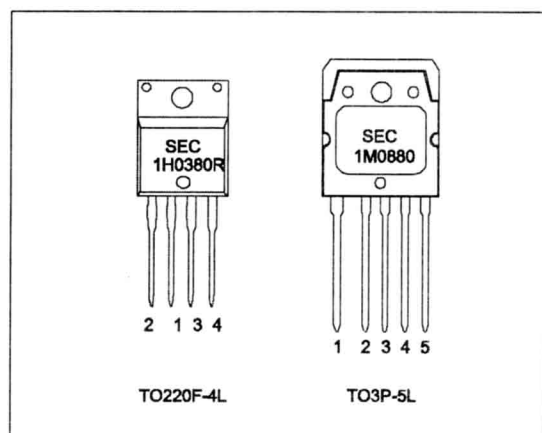

**Рис. 1.** Внешний вид и цоколевка микросхем

Не останавливаясь подробно на описании структурной схемы, вряд ли интересном мастерам ремонта, приведем назначение выводов микросхем:

1. Drain: сток мощного SFETa, подключается непосредственно к импульсному трансформатору;
2. GND: общий вывод микросхемы, соединен с истоком SFETa.
3. Vcc: вывод питания. Микросхема начинает работать, когда напряжение на этом выводе превышает 15 В. Дальнейшее повышение питания до 25 В или понижение до 10 В приводит к срабатыванию защитных систем и прекращению работы микросхемы.
4. Vfb: вывод сигнала управления выходным напряжением. На этот вывод подается сигнал ошибки по выходному напряжению для поддержания его номинального значения. Превышение уровня 7.5 В прекращает работу микросхемы.
5. Vs/s: вывод управления мягким стартом и внешней синхронизации.

В таблице 1 приведен общий перечень выпускаемых микросхем с указанием номинального тока, напряжения и типа корпуса.

Наименование микросхем состоит из префикса КА и следующего за ним буквенно-цифрового кода: KAabcde, где:

- a – функция управления микросхемой:
  - a=1 – микросхема без мягкого старта в корпусе TO 220F-4L или с мягким стартом в корпусе TO 3P-5L;
  - a=2, 3 – функции мягкого старта и внешней синхронизации;
  - a=2 – для применения в мониторах;
  - a=3 – для применения в телевизорах;
- b – рабочая частота:
  - b=L – фиксированная 50 кГц;
  - b=M – фиксированная 70 кГц;
  - b=H – фиксированная 100 кГц;
  - b=S – внешняя синхронизация (для мониторов и телевизоров);
- c – рабочий ток (x 1 А);
- d – рабочее напряжение (x 10 В);
- e – режим перезапуска:
  - e – отсутствует – фиксация режима аварийного выключения;
  - e=R – автоматический перезапуск.

Из всех приведенных в таблице типов микросхем наиболее интересны для мастеров ремонта серии KA2S и KA3S, разработанные для ИП мониторов и телевизоров, соответственно.

Серия KA3S состоит из пяти микросхем, две из которых рассчитаны на рабочее напряжение 800 В (токи 6 А и 8 А) и три – на напряжение 650 В (токи 7 А, 9 А, 12 А). Микросхемы этой серии используются в квазирезонансном режиме работы, позволяющем



В качестве синхронизирующего сигнала используются импульсы обратного хода строчной развертки

Микросхема	Параметры	Корпус	Микросхема	Параметры	Корпус
Напряжение 800В					
KA1M0280R	2A/800В	TO-220F(4pin)	KA1H0680	6A/800В	TO-3P(5pin)
KA1H0280R	2A/800В	TO-220F(4pin)	KA1L0880	8A/800В	TO-3P(5pin)
KA1L0380R	3A/800В	TO-220F(4pin)	KA1M0880	8A/800В	TO-3P(5pin)
KA1L0380	3A/800В	TO-220F(4pin)	KA2S0680	6A/800В	TO-3P(5pin)
KA1M0380R	3A/800В	TO-220F(4pin)	KA2S0880	8A/800В	TO-3P(5pin)
KA1H0380R	3A/800В	TO-220F(4pin)	KA3S0680R	6A/800В	TO-3P(5pin)
KA1M0680	6A/800В	TO-3P(5pin)	KA3S0880R	8A/800В	TO-3P(5pin)
KA1M0680R	6A/800В	TO-3P(5pin)			
Напряжение 600В					
KA1H0165R	1A/650В	TO-220F(4)/8DIP	KA2S0765	7A/650В	TO-3P(5pin)
KA1M/H0265R	2A/650В	TO-220F(4pin)	KA3S0765R	7A/650В	TO-3P(5pin)
KA1L/M/H0365R	3A/650В	TO-220F(4pin)	KA2S0965	9A/650В	TO-3P(5pin)
KA1M0565R	5A/650В	TO-220F(4pin)	KA3S0965R	9A/650В	TO-3P(5pin)
KA1M0765	7A/650В	TO-3P(5pin)	KA2S1265	12A/650В	TO-3P(5pin)
KA1M0965	9A/650В	TO-3P(5pin)	KA3S1265R	12A/650В	TO-3P(5pin)

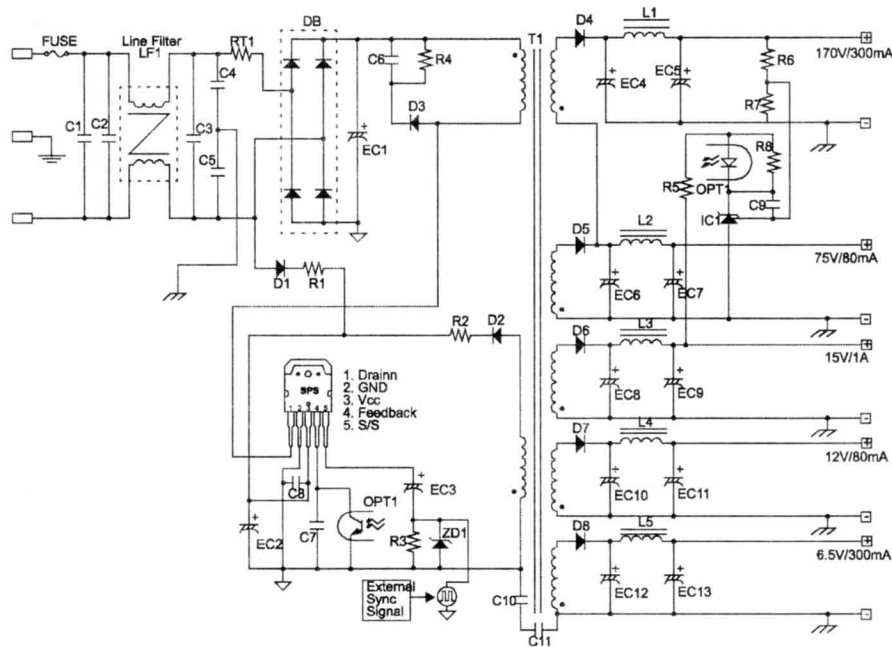


Рис. 3. Типовая схема включения KA2S

монитора, в результате чего шумы переключения блока питания попадают в невидимую на дисплее часть кадра.

В настоящее время фирма SAMSUNG анонсирует выпуск четырех микросхем серии KA2S в корпусе TO 220-5L с пятью выводами.

Наличие индекса F в конце наименования микросхемы (например, KA3S0680RF) свидетельствует о выполнении микросхемы в корпусе с изолированным теплоотводом без снижения электрических параметров.

## УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ ПРЕДСТАВЛЯЕМ ЕДИНСТВЕННЫЙ В СВОЕМ РОДЕ КАТАЛОГ ЭЛЕКТРОННЫХ КОМПОНЕНТОВ ИМПОРТНОГО И ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

АГЕНТСТВО  
ПОСЫЛочная торговля

КАТАЛОГ  
1999

ТЕЛ./ФАКС: (095) 919-75-60. АДРЕС: 109129 МОСКВА А/Я 14 ООО «ЭЛКОСЕРВИС»  
E-mail: elcos@pop.transit.ru  
URL: http://user.transit.ru~elcos



ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ  
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЦЕНЫ  
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ  
ТИПЫ КОРПУСОВ  
ОБОЗНАЧЕНИЯ КОМПОНЕНТОВ  
ФИРМЫ ПРОИЗВОДИТЕЛИ  
УСЛОВИЯ ЗАКАЗА  
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДРУГИХ ФИРМ

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ КАТАЛОГА НАПРАВЬТЕ В АГЕНТСТВО  
ЗАПОЛНЕННЫЙ КУПОН ИЛИ ЗАКАЖИТЕ КАТАЛОГ У  
НАШИХ ОПЕРАТОРОВ ПО ТЕЛЕФОНУ. СТОИМОСТЬ  
КАТАЛОГА НАЛОЖЕННЫМ ПЛАТЕЖЕМ 17 руб.

Да! Вышлите каталог

ИНДЕКС \_\_\_\_\_ АДРЕС \_\_\_\_\_  
КОМУ \_\_\_\_\_